# BÀI CHUẨN BỊ THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

# Bài 7

# MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN VÒNG KÍN PID THÔNG QUA BỘ BIẾN TẦN

GVHD: Võ Minh Thiện

Nhóm SVTH: Nhóm 2 – Tiểu nhóm 1: Thi Minh Nhựt

Ngày 14 tháng 06 năm 2016

# Nội dung báo cáo

1	Cơ s	sơ lý thuyết
	1.1	Điều khiển kiểu đóng ngắt
		Điều khiển kiểu tương tự
2	Nội	dung thực hành
	2.1	Điều khiển kiểu ON/OFF cho nhiệt độ
		2.1.1 Sơ đồ mạch
		2.1.2 Thiết lập và điều khiển
	2.2	Điều khiển ON/OFF cho quạt làm mát
		2.2.1 Sơ đồ mạch
		2.2.2 Thiết lập và điều khiển
	2.3	Điều khiển nhiệt độ tự động với bộ biến tần
		2.3.1 Điều khiển kiểu ON/OFF
		2.3.2 Điều khiển nhiệt độ tự động theo phương pháp điều khiển vòng
		kín – PID

# 1 Cơ sơ lý thuyết

Bộ điều khiển vòng kín thực hiện so sánh giá trị đặt và giá trị đo được:

$$\partial \hat{\rho}$$
 sai lệch = Giá trị đặt – Giá trị đo


Các trường hợp sau:

- + Nhiệt độ đo < Nhiệt độ cài đặt: Bộ điều khiển sẽ tiếp tục đốt lò.
- + Nhiệt độ đo > Nhiệt độ cài đặt: Bộ điều khiển sẽ giảm đốt và ngưng đốt lò.
- → Nhiệt độ lò được điều khiển quanh giá trị cài đặt.

# 1.1 Điều khiển kiểu đóng ngắt

Mô hình điều khiển như hình 1:

- Sử dụng: relay nhiệt và khởi động từ.
- Khi khởi động từ đóng: lò điện được cấp điện.
- Khi khởi động từ ngắt: lò điện mất điện.
- Relay nhiệt đóng: khi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cài đặt.
- Relay nhiệt ngắt: khi nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cài đặt.

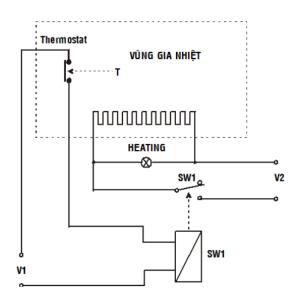

Hình 1: Điều khiển kiểu đóng ngắt với Relay nhiệt

## 1.2 Điều khiển kiểu tương tự

Cho phép điều chỉnh liên tục quá trình đốt lò thông qua khóa điện tử:

- Nếu nhiệt độ tiến gần nhiệt độ đặt: chu kỳ đốt lò thưa dần.
- Nếu nhiệt độ chưa đủ nhiệt độ đặt: chu kỳ đốt lò ngắn.


Nguyên tắc điều khiển thuộc kiểu điểu khiển PID:

- Tác động điều khiển tỷ lệ với sai lệch nhiệt độ P.
- Tác động điều khiển liên tục khi có sai lệch nhiệt độ I.
- Tác đông điều khiển tỷ lê với tốc đô sai lệch nhiệt đô D.

# 2 Nội dung thực hành

## 2.1 Điều khiển kiểu ON/OFF cho nhiệt độ

### 2.1.1 Sơ đồ mạch

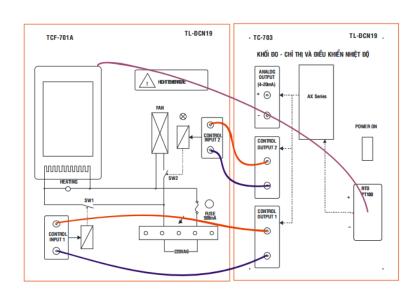

Hình 2: Sơ đồ mạch điều khiển kiểu ON/OFF

#### Mô tả sơ đồ:

- Nối cảm biến nhiệt RTD-PT100 (gắn trên hốc lò) vào khối RTD của khối đo và điều nhiệt.
- Nối ngõ ra Control Output 1 vào ngõ vào Control Input 1: điều khiển đốt.
- Nối ngõ ra Control Output 2 vào ngõ vào Control Input 2: điều khiển quạt làm mát.
- Cấp nguồn 220VAC cho khối điều nhiệt TCF-701A.

### 2.1.2 Thiết lập và điều khiển

- Thiết lập chế độ đo và điều khiển:
  - + Cảm biến: Pt100.
  - + Chế độ điều khiển: ON/OFF.
  - + Kiểu tác động ra: nóng.
  - + Lối ra: Relay 2/Control Output 1.
  - + Nhiệt độ đặt:  $T = 100^{0}C$ .
  - + Chu kỳ điều khiển: 2s.
- Vận hành hệ thống nhiệt độ: Xác định  $T_{max}$ ;  $T_{min}$  (khi nhiệt độ đã ổn định).

Tính hệ số điều khiển nhiệt độ 
$$K = \frac{T_{max} - T_{min}}{T_{tb}}$$

– Thiết lặp chu kỳ điều khiển bằng 20s. Xác định  $T_{max}$ ;  $T_{min}$  (khi nhiệt độ đã ổn định).

Tính hệ số điều khiển nhiệt độ 
$$K = \frac{T_{max} - T_{min}}{T_{tb}}$$

# 2.2 Điều khiển ON/OFF cho quạt làm mát

#### 2.2.1 Sơ đồ mạch

Sơ đồ mạch như hình 2 trang 2.

## 2.2.2 Thiết lập và điều khiển

- Đặc giá trị nhiệt độ là  $150^{0}C$ .
- Thiết lập chế độ điều khiển:
  - + Chế độ điều khiển: ON/OFF.
  - + Lối ra: Relay 3/Control Output 2 cho làm mát.
  - + Kiểu tác động ra: nóng.
  - + Nhiệt độ đặc là  $50^{0}C$ .
- Theo dõi nhiệt độ của quạt cho đến khi nhiệt độ giảm xuống giá trị đặt. Lấy các số liệu trên bộ điều khiển, xác định hệ số gia nhiệt.

3

# 2.3 Điều khiển nhiệt độ tự động với bộ biến tần

#### 2.3.1 Điều khiển kiểu ON/OFF

- Sơ đồ mạch như hình 2 trang 2.
- Kết nối ngõ ra Output của bộ điều khiển nhiệt độ: đầu nối vào ngõ Run, Forward start của bô biến tần.
- Cấp nguồn động lực cho bộ biến tần, đấu nối biến tần và động cơ.
- Cài đặt biến tần:
  - + P0 = 03: Moment truot.
  - + P1 = 50: Tần số cực đại.
  - + P2 = 0: Tần số cực tiểu.
  - + P3 = 50: Tan so co ban.
  - + P7 = 3: Thời gian tăng tốc (giây).
  - + P8 = 3: Thời gian giảm tốc (giây).
  - + P13 = 0: Tan số khởi đông.
  - + P79 = 0: Vận hành bàn phím kết hợp với ngõ điều khiển.
- Vận hành hệ thống: theo dõi nhiệt độ đến khi đạt giá trị đặt. Ghi nhận các giá trị hiển thi.
- Xác lập lại chế độ đo và điều khiển:
  - + Chế độ điều khiển ON/OFF.
  - + Lối ra Relay 3/Control Output 2: cho quạt làm mát.
  - + Tác động ra: nóng.
  - + Nhiệt đô đặt  $50^{\circ}C$ .
- Vận hành hệ thống: theo dõi nhiệt độ đến khi đạt giá trị đặt. Ghi nhận các giá trị hiển thị.

#### 2.3.2 Điều khiển nhiệt độ tự động theo phương pháp điều khiển vòng kín – PID

- Sơ đồ mạch như hình 2 trang 2.
- Kết nối ngõ ra Analog của bộ điều khiển nhiệt độ: đầu ngõ ra 4-20mA kết nối với ngõ số 4 và 5 của biến tần.
- Cấp nguồn động lực cho bộ biến tần, đấu nối biến tần và động cơ.
- Cài đặt biến tần:

- + P0 = 03: Moment trướt.
- + P1 = 50: Tần số cực đại.
- + P2 = 0: Tần số cực tiểu.
- + P3 = 50: Tần số cơ bản.
- + P7 = 3: Thời gian tăng tốc (giây).
- + P8 = 3: Thời gian giảm tốc (giây).
- + P13 = 0: Tần số khởi động.
- + P79 = 0: Vân hành bàn phím kết hợp với ngõ điều khiển.
- Cấu hình mở rộng: Chế độ điều khiển PID:
  - + P160 = 0: Thông số mở rộng.
  - + P127 = 0-50: PID tự động chuyển qua tần số.
  - + P128 = 41: Chọn lựa hoạt động PID.
  - + P129 = 100: Thông số hồi tiếp.
  - + P130 = 2: Thời gian hổi tiếp tín hiệu.
  - + P131 = 100: PID giới hạn trên.
  - + P132 = 10: PID giới hạn dưới.
  - + P133 = 20: Điểm hoạt động PID.
  - + P134 = 1: Thời gian đáp ứng giá trị hồi tiếp.
- Vận hành hệ thống: theo dõi nhiệt độ đến khi đạt giá trị đặt. Ghi nhận các giá trị hiển thi.
- Xác lập lại chế độ đo và điều khiển:
  - + Chế độ điều khiển ON/OFF.
  - + Lối ra Relay 3/Control Output 2: cho quat làm mát.
  - + Tác động ra: nóng.
  - + Nhiệt độ đặt  $50^{0}C$ .
- Vận hành hệ thống: theo dõi nhiệt độ đến khi đạt giá trị đặt. Ghi nhận các giá trị hiển thị.